

lab5 report

🌀 实验内容

设计多周期流水线 CPU，主要实现以下内容：

- 用于流水级间传递数据的段间寄存器 `SEG_REG` 模块
- 用于冒险处理和控制流水线的 `Hazard` 模块
- 按照多周期 CPU 数据通路接线
- 实现 `jal` 指令控制前移到 `id` 段（选做）
- 实现 `ebreak` 指令的断点功能（选做）

🌀 实验原理

| `SEG_REG`

段间寄存器，接收来自某一级的数据，在时钟上升沿传递给下一级，以此实现多周期处理指令。为了实现流水线功能，还需要加入两个额外输入 `flush` 和 `stall`，分别用于冲刷流水线和停顿。

代码如下：

```

1  always @(posedge clk) begin
2      if (flush) begin
3          // 清空
4          pc_cur_out <= 0;
5          inst_out <= 0;
6          .....
7          br_type_out <= 3'b010; // 我的不跳转编码是 010, 找了半天 bug 原来在这。。。
8          br_out <= 0;
9          .....
10         ebreak_out <= 0;
11     end
12     else if (!stall) begin
13         // 传递
14         pc_cur_out <= pc_cur_in;
15         inst_out <= inst_in;
16         .....
17         br_type_out <= br_type_in;
18         br_out <= br_in;
19         .....

```

```

20         ebreak_out <= ebreak_in;
21     end
22     else begin
23         // 停顿
24     end
25 end

```

如果接收到 flush 信号，就把输出清空；如果接收到 stall 信号，输出就不变；否则输出就等于输入

Hazard

冒险处理模块，处理指令的数据冒险或控制冒险，控制数据前递，控制流水线的冲刷或停顿。

代码如下：

```

1  // stall
2  always @(*) begin
3      if ((rf_re0_ex && rf_wa_mem && (rf_ra0_ex == rf_wa_mem) && rf_wd_sel_mem ==
4          2'b10) || (rf_re1_ex && rf_wa_mem && (rf_ra1_ex == rf_wa_mem) && rf_wd_sel_mem ==
5          2'b10)) begin
6          stall_if = 1'b1;
7          stall_id = 1'b1;
8          stall_ex = 1'b1;
9          flush_mem = 1'b1;
10     end
11     else begin
12         stall_if = 1'b0;
13         stall_id = 1'b0;
14         stall_ex = 1'b0;
15         flush_mem = 1'b0;
16     end
17 end
18 // flush
19 always @(*) begin
20     if (ebreak_ex || pc_sel_ex == 2'b01 || pc_sel_ex == 2'b11) begin
21         flush_id = 1'b1;
22         flush_ex = 1'b1;
23     end
24     else if (pc_sel_ex == 2'b10) begin
25         flush_id = 1'b1;
26         flush_ex = 1'b0;
27     end
28     else begin
29         flush_id = 1'b0;
30         flush_ex = 1'b0;

```

```

30     end
31 end
32 // rs1
33 always @(*) begin
34     if (rf_re0_ex && rf_wa_mem && (rf_ra0_ex == rf_wa_mem)) begin
35         rf_rd0_fe = 1'b1;
36         case (rf_wd_sel_mem)
37             3'b00: rf_rd0_fd = alu_ans_mem;
38             3'b01: rf_rd0_fd = pc_add4_mem;
39             3'b11: rf_rd0_fd = imm_mem;
40             default: rf_rd0_fd = 32'h0;
41         endcase
42     end
43     else if (rf_re0_ex && rf_wa_wb && (rf_ra0_ex == rf_wa_wb)) begin
44         rf_rd0_fe = 1'b1;
45         rf_rd0_fd = rf_wd_wb;
46     end
47     else begin
48         rf_rd0_fe = 1'b0;
49         rf_rd0_fd = 32'h0;
50     end
51 end
52 // rs2
53 always @(*) begin
54     if (rf_re1_ex && rf_wa_mem && (rf_ra1_ex == rf_wa_mem)) begin
55         rf_rd1_fe = 1'b1;
56         case (rf_wd_sel_mem)
57             3'b00: rf_rd1_fd = alu_ans_mem;
58             3'b01: rf_rd1_fd = pc_add4_mem;
59             3'b11: rf_rd1_fd = imm_mem;
60             default: rf_rd1_fd = 32'h0;
61         endcase
62     end
63     else if (rf_re1_ex && rf_wa_wb && (rf_ra1_ex == rf_wa_wb)) begin
64         rf_rd1_fe = 1'b1;
65         rf_rd1_fd = rf_wd_wb;
66     end
67     else begin
68         rf_rd1_fe = 1'b0;
69         rf_rd1_fd = 32'h0;
70     end
71 end

```

冒险主要分为以下几类处理:

- 读取-使用冒险：例如 `add x1, x1, x1` 指令在 EX 阶段需要使用 `x1` 的值，但上一个指令 `lw x1, 0(x2)` 刚到 MEM 阶段，还未读出内存，所以需要先停顿一周，等 `lw` 指令运行到 WB 阶段，此时 `rf_wd_wb` 就是正确的值，但还未写入，所以需要数据前递。
- 普通数据冒险：EX 阶段要用的寄存器值刚到 MEM 段或者 WB 段，还没有写入，但是其实已经计算出来了，直接数据前递即可。（MEM 段的前递优先级更高，因为更新）
- 控制冒险：`beq`, `jal` 等指令默认不跳转，所以当判断出需要跳转时，要冲刷流水线，把放进来的错误指令冲刷掉，再跳转到正确位置继续执行。

数据通路

除了上面说的模块外，其他类似单周期，图片就不贴了，放 `figs` 文件夹里了

jal 控制前移

首先在 `id` 段加一个 ADD 模块用于计算跳转地址，代码如下：

```
1 ADD jal_add(
2     .a(pc_cur_id),
3     .b(imm_id),
4     .sum(pc_jal_id)
5 );
```

然后更改 `pc` 选择器如下：

```
1 Mux4 #(.WIDTH(32)) pc_mux(
2     .mux_sr1(pc_add4_if),
3     .mux_sr2(pc_jalr_ex),
4     .mux_sr3(pc_jal_id), // jal 跳转地址
5     .mux_sr4(alu_ans_ex),
6     .mux_ctrl(pc_sel_ex),
7     .mux_out(pc_next)
8 );
```

注意还要更改 `pc` 选择信号的产生模块，代码如下：

```
1 encoder pc_sel_gen(
2     .jal(jal_id),
3     .jalr(jalr_ex),
4     .br(br_ex),
5     .ebreak(ebreak_ex),
6     .pc_sel(pc_sel_ex)
7 );
8 .....
9 always @(*) begin
```

```

10     if (jalr)
11         pc_sel = 2'b01;
12     else if (br | ebreak)
13         pc_sel = 2'b11;
14     else if (jal)
15         pc_sel = 2'b10;
16     else
17         pc_sel = 2'b00;
18 end
19 .....

```

jalr 和 br 的优先级比 jal 更高，因为他们在 EX 段才完成判断，是在当前的 jal 指令前面的指令，应该先处理。

ebreak 断点实现

首先更改 control 模块使之能识别 ebreak 指令，添加代码如下：

```

1  assign ebreak = (inst[6:0] == 7'b1110011) ? 1'b1 : 1'b0; // ebreak 指令
2  .....
3  always @(*) begin
4      case (inst[6:0])
5          .....
6          7'b1110011: begin // ebreak
7              rf_we = 1'b0;
8              rf_re0 = 1'b0;
9              rf_re1 = 1'b0;
10             rf_wd_sel = 2'b00;
11             mem_we = 1'b0;
12             alu_src1_sel = 1'b1;
13             alu_src2_sel = 1'b1;
14             alu_func = 4'b0000;
15             imm_type = 3'b110;
16         end
17         .....
18     endcase
19 end

```

这里我们设计的 ebreak 处理流程类似 beq 等跳转指令，当在 EX 段检测到 ebreak_ex 时，冲刷流水线（不让 ebreak 之后的指令执行），但又要保证之后可以继续运行断点后的内容，所以需要在下个周期将 PC 设为 pc_cur_ex + imm(4)（ebreak 后的第一个指令），所以这里给它一个独特的立即数类型(编码 110)，生成固定的 4

要冲刷流水线，还需要更改 Hazard 模块，上面已给出；要设置 PC，还需要更改 pc_sel_gen 模块，上面也已给出。

现在我们已经能做到检测断点，阻塞断点后指令的执行。下一个问题是如何实现在断点前的指令都执行完后通知 PDU，让 PDU 接管。

我们需要将 ebreak 信号在级间传递，当 ebreak_mem 为 1 时，断点前最后一个指令已经进入 WB 阶段，所以只需将 ebreak_mem 传给 PDU，让 PDU 在下一周期进入 WAIT 状态即可。

修改 PDU 代码如下：

```

1  reg ebreak_edge, temp;
2  always @(posedge clk) begin
3      temp <= ebreak;
4      ebreak_edge <= ebreak & ~temp;
5  end
6  // FSM Part 1
7  always @(posedge clk) begin
8      if (rst || ebreak_edge)
9          main_current_state <= WAIT;
10     else
11         main_current_state <= main_next_state;
12 end

```

注意 PDU 对 ebreak 信号需要取上升沿，因为一旦 PDU 停止 CPU 的时钟，ebreak 就变不了了，将恒为 1，这将使 PDU 困在 WAIT 状态，无法实现断点后继续运行。

效率比较

各阶段延迟假设如下：

IF	ID	EX	MEM	WB
250ps	350ps	150ps	300ps	200ps

若执行 1000 条指令，不考虑停顿或冲刷：

对于流水线，时钟周期 350ps，所需时间为 $t_1 = 350 \times 4 + 350 \times 1000 = 351400ps$ ；

对于单周期，时钟周期 1250ps，所需时间为 $t_2 = 1250 \times 1000 = 1250000ps$

效率提升大约 4 倍

实验总结

bugs

- 接线接错，没声明（线实在太多了。。。）

- 我的不跳转编码是 010, 不是 000 (br_type = inst[14:12] 偷懒了)
- 多驱动, 锁存器, 组合逻辑要注意
- 仿真没毛病, 一上板就寄 (debug 都无从下手)
- 能用 ADD 就别用 ALU

评价和建议

难度中等, 无建议