

Final report

实验内容

- 指令集扩展，实现所有非系统 RISC-V 32-I 指令(共 27 条) (7 分)
- 分支预测：
 - 2 bit 感知机局部历史分支预测 (2 分)
 - 2 bit 感知机全局历史分支预测与竞争处理 (3 分)

实验原理

指令集扩展

非访存指令

主要修改 Control.v 模块

对于 I-type 指令，与 addi 同理，修改立即数模式 `imm_type` 和 alu 功能 `alu_func` 即可。代码如下：

```

1  case (inst[6:0])
2      7'b0010011: begin // addi, slli, srli, srai, xori, ori, andi, slti,
    sltiu
3          rf_we = inst[11:7] ? 1'b1 : 1'b0; // 不允许写入 x0
4          rf_re0 = inst[19:15] ? 1'b1 : 1'b0; // 读 x0 时 rf_re0 为 0
5          rf_re1 = 1'b0;
6          rf_wd_sel = 2'b00;
7          mem_we = 1'b0;
8          alu_src1_sel = 1'b0;
9          alu_src2_sel = 1'b1;
10         case (inst[14:12])
11             3'b000: alu_func = 4'b0000; // addi
12             3'b001: alu_func = 4'b1001; // slli
13             3'b101: alu_func = inst[30] ? 4'b1010 : 4'b1000; // srai,
    srli
14             3'b100: alu_func = 4'b0111; // xori
15             3'b110: alu_func = 4'b0110; // ori
16             3'b111: alu_func = 4'b0101; // andi
17             3'b010: alu_func = 4'b0100; // slti
18             3'b011: alu_func = 4'b0011; // sltiu

```

```

19         default: alu_func = 4'b1111;
20     endcase
21     imm_type = (inst[14:12] == 3'b101) ? 3'b101 : 3'b000;
22 end
23 endcase

```

对于 R-type 指令，与 add 同理，修改 alu 功能 `alu_func` 即可，代码如下：

```

1  case (inst[6:0])
2      7'b0110011: begin // add, and, or, sub, sll, srl, sra, xor, slt, sltu
3          rf_we = inst[11:7] ? 1'b1 : 1'b0;
4          rf_re0 = inst[19:15] ? 1'b1 : 1'b0;
5          rf_re1 = inst[24:20] ? 1'b1 : 1'b0;
6          rf_wd_sel = 2'b00;
7          mem_we = 1'b0;
8          alu_src1_sel = 1'b0;
9          alu_src2_sel = 1'b0;
10         case (inst[14:12])
11             3'b000: alu_func = (inst[30] ? 4'b0001 : 4'b0000); // add, sub
12             3'b110: alu_func = 4'b0110; // or
13             3'b111: alu_func = 4'b0101; // and
14             3'b001: alu_func = 4'b1001; // sll
15             3'b101: alu_func = (inst[30] ? 4'b1010 : 4'b1000); // sra, srl
16             3'b100: alu_func = 4'b0111; // xor
17             3'b010: alu_func = 4'b0100; // slt
18             3'b011: alu_func = 4'b0011; // sltu
19             default: alu_func = 4'b1111;
20         endcase
21         imm_type = 3'b111;
22     end
23 endcase

```

对于分支指令，与 beq 同理，修改分支模式 `br_type` 即可，代码如下：

```

1  assign br_type = (inst[6:0] == 7'b1100011) ? inst[14:12] : 3'b010; // 跳转
   类型、不跳转
2  case (inst[6:0])
3      7'b1100011: begin // beq, blt, bge, bne, bltu, bgeu
4          rf_we = 1'b0;
5          rf_re0 = inst[19:15] ? 1'b1 : 1'b0;
6          rf_re1 = inst[24:20] ? 1'b1 : 1'b0;
7          rf_wd_sel = 2'b00;
8          mem_we = 1'b0;

```

```

9         alu_src1_sel = 1'b1;
10        alu_src2_sel = 1'b1;
11        alu_func = 4'b0000;
12        imm_type = 3'b011;
13    end
14 endcase

```

访存指令

主要修改 MEM.v 模块，增加了 mem_ctrl.v，mem_in.v，mem_out.v 模块

难点在 sb 等非字对齐的指令，我想到的有两种实现方式：一是在 mem 段先读再写，二是将 MEM 拆分为四段，每段写使能独立。这里我采用了第二种。优点很明显，不用先读，延迟低；缺点也很明显，初始化非常麻烦，一点也不优雅。。。

在 MEM.v 中，例化四个 ip 核，分别作为一个字的四个字节，接收写使能 mem_we (四位)。代码如下：

```

1  mem_in mem_in0 (
2      .data(dm_din),
3      .we(dm_we),
4      .byte0(dm_in0),
5      .byte1(dm_in1),
6      .byte2(dm_in2),
7      .byte3(dm_in3)
8  );
9  data_mem data (
10     .a(dm_addr[9:2]),          // input wire [7 : 0] a
11     .d(dm_in0),               // input wire [31 : 0] d
12     .dpra(mem_check_addr),    // input wire [7 : 0] dpra
13     .clk(clk),               // input wire clk
14     .we(dm_we[0]),           // input wire we
15     .spo(dm_out0),           // output wire [31 : 0] spo
16     .dpo(mem_check_data[7:0]) // output wire [31 : 0] dpo
17 );
18  data_mem1 data1 (
19     .a(dm_addr[9:2]),          // input wire [7 : 0] a
20     .d(dm_in1),               // input wire [31 : 0] d
21     .dpra(mem_check_addr),    // input wire [7 : 0] dpra
22     .clk(clk),               // input wire clk
23     .we(dm_we[1]),           // input wire we
24     .spo(dm_out1),           // output wire [31 : 0] spo
25     .dpo(mem_check_data[15:8]) // output wire [31 : 0] dpo
26 );
27  data_mem2 data2 (

```

```

28     .a(dm_addr[9:2]),          // input wire [7 : 0] a
29     .d(dm_in2),              // input wire [31 : 0] d
30     .dpra(mem_check_addr),    // input wire [7 : 0] dpra
31     .clk(clk),               // input wire clk
32     .we(dm_we[2]),           // input wire we
33     .spo(dm_out2),           // output wire [31 : 0] spo
34     .dpo(mem_check_data[23:16]) // output wire [31 : 0] dpo
35 );
36 data_mem3 data3 (
37     .a(dm_addr[9:2]),          // input wire [7 : 0] a
38     .d(dm_in3),              // input wire [31 : 0] d
39     .dpra(mem_check_addr),    // input wire [7 : 0] dpra
40     .clk(clk),               // input wire clk
41     .we(dm_we[3]),           // input wire we
42     .spo(dm_out3),           // output wire [31 : 0] spo
43     .dpo(mem_check_data[31:24]) // output wire [31 : 0] dpo
44 );
45 mem_out mem_out0 (
46     .byte0(dm_out0),
47     .byte1(dm_out1),
48     .byte2(dm_out2),
49     .byte3(dm_out3),
50     .re(dm_re),
51     .sign(sign),
52     .data(dm_dout)
53 );

```

可以看到，上面代码中有两个新模块，分别为 `mem_in.v`，用于将要写入内存的数据拆分为四个字节，对应内存的四段，和 `mem_out.v`，用于将读出的四个字节组合为实际的输出。代码分别如下：

```

1  // mem_in
2  case (we)
3      4'b1111: begin
4          byte3 = data[31:24];
5          byte2 = data[23:16];
6          byte1 = data[15:8];
7          byte0 = data[7:0];
8      end
9      4'b0011: begin
10         byte1 = data[15:8];
11         byte0 = data[7:0];
12     end
13     4'b1100: begin
14         byte3 = data[15:8];

```

```

15         byte2 = data[7:0];
16     end
17     4'b0001: byte0 = data[7:0];
18     4'b0010: byte1 = data[7:0];
19     4'b0100: byte2 = data[7:0];
20     4'b1000: byte3 = data[7:0];
21     default: begin
22         byte3 = 8'h0;
23         byte2 = 8'h0;
24         byte1 = 8'h0;
25         byte0 = 8'h0;
26     end
27 endcase
28
29 // mem_out
30 case (re)
31     4'b1111: data = {byte3, byte2, byte1, byte0}; // lw
32     4'b0011: data = {{16{sign ? byte1[7] : 1'b0}}, byte1, byte0}; //
lh, lhu
33     4'b1100: data = {{16{sign ? byte3[7] : 1'b0}}, byte3, byte2};
34     4'b0001: data = {{24{sign ? byte0[7] : 1'b0}}, byte0}; // lb, lbu
35     4'b0010: data = {{24{sign ? byte1[7] : 1'b0}}, byte1};
36     4'b0100: data = {{24{sign ? byte2[7] : 1'b0}}, byte2};
37     4'b1000: data = {{24{sign ? byte3[7] : 1'b0}}, byte3};
38     default: data = 32'h0;
39 endcase

```

最后就是最重要的控制信号生成模块 `mem_ctrl.v`，功能是接收指令信号和要读的地址，生成写使能 `mem_we` 和读使能 `mem_re`。另外还要生成用于位扩展的信号 `sign`，代码如下：

```

1  if (inst_mem[6:0] == 7'b0000011) begin
2      mem_we = 4'b0000;
3      case (inst_mem[14:12])
4          3'b000: mem_re = 4'b0001 << dm_addr_mem[1:0];
5          3'b100: mem_re = 4'b0001 << dm_addr_mem[1:0];
6          3'b001: mem_re = 4'b0011 << dm_addr_mem[1:0];
7          3'b101: mem_re = 4'b0011 << dm_addr_mem[1:0];
8          3'b010: mem_re = 4'b1111;
9          default: mem_re = 4'b0000;
10     endcase
11 end
12 else if (inst_mem[6:0] == 7'b0100011) begin
13     mem_re = 4'b0000;
14     case (inst_mem[14:12])
15         3'b000: mem_we = 4'b0001 << dm_addr_mem[1:0];

```

```

16         3'b001: mem_we = 4'b0011 << dm_addr_mem[1:0];
17         3'b010: mem_we = 4'b1111;
18         default: mem_we = 4'b0000;
19     endcase
20 end
21 else begin
22     mem_re = 4'b0000;
23     mem_we = 4'b0000;
24 end

```

yysy, 写完才想到写复杂了, 但懒得改了, 能跑就行 (:

冒险处理

在 lab5 数据通路中存在一个没有正确解决的冒险, 当一条指令触发 load-use 冒险, 同时需要 wb 段的前递时, 由于流水线停顿, wb 段已经写入完成, 无法将正确结果前递。解决方法也很简单, 将 load-use 冒险的检测时间提前一个周期即可, 即在 id 段检测, 代码如下:

```


1 // stall
2 always @(*) begin
3     if ((rf_re0_id && rf_we_ex && (rf_ra0_id == rf_wa_ex) && rf_wd_sel_ex
4 == 2'b10)
5     || (rf_re1_id && rf_we_ex && (rf_ra1_id == rf_wa_ex) && rf_wd_sel_ex
6 == 2'b10)) begin
7         stall_if = 1'b1;
8         stall_id = 1'b1;
9     end
10 else begin
11     stall_if = 1'b0;
12     stall_id = 1'b0;
13 end
14 end

```

分支预测

局部历史预测

先上图, 简洁明了:

 


用PC的一部分来寻址BHT和PHT

对应于 `BHR.v` 和 `BTB.v`，要修改 `pc_mux` 模块和 `pc_sel_ex` 模块和冒险处理模块

先看 `BHR.v` 模块，此模块作用为：根据 `pc_cur_if` 在指令刚到 if 段时直接给出预测结果 `jump_guess_if`。

用寄存器堆实现 bht 表，每个表项代表一个 pc 的历史分支情况。同样用寄存器堆实现 pht 表（二维），每个表项代表一个 pc 在某种局势下的预测状态。即，根据 pc 通过 bht 表索引到它的局部历史，再通过 pc 和局部历史索引到一个 pht 表项（预测状态），最后根据预测状态做出预测。

 上面所说的预测状态就是 2bit 感知机，这里编码如下：00/不跳，01/跳，10/肯定跳，11/肯定不跳。状态转换如下图：



两位饱和计数器状态机

另外，因为要在 ex 段维护表项的更新，所以需要传入实际跳转结果 `jump_ex`。要处理流水线的停顿和冲刷的影响，所以需要传入 `stall_if`，`stall_id`，`flush_id`，`flush_ex`，当检测到 `flush_ex` 和 `flush_id` 时，表示流水线的 ex 段会停滞两周期，所以 bht 也不能更新；当检测到 `stall_if` 和 `stall_id` 时，表示流水线的 ex 段会停顿一周期，所以 bht 同样不能更新，这里我们用一个计数器 `count` 即可处理。

主要代码如下：

```

1 // 2bit 计数器状态
2 parameter NT = 2'b00; // 不跳
3 parameter T = 2'b01; // 跳
4 parameter ST = 2'b10; // 肯定跳

```

```

5   parameter SNT = 2'b11; // 肯定不跳
6
7   // 查询 PHT
8   wire [8:0] index_if;
9   assign index_if = pc_if[10:2];
10  assign jump_local_if = (pht[index_if][bht[index_if]] == T || pht[index_if]
    [bht[index_if]] == ST);
11
12  // 更新 BHT 和 PHT
13  // 考虑流水线停顿或冲刷时的冲突
14  reg [2:0] count;
15  initial begin
16      count = 3'b000;
17  end
18  always @(posedge clk) begin
19      if (count)
20          count <= count - 1;
21      else if (flush_id & flush_ex) // 分支预测失败, 冲刷流水线, 停两周期
22          count <= 2;
23      else if (flush_ex & stall_if & stall_id) // load-use 冒险, 停顿流水
    线, 停一周期
24          count <= 1;
25  end
26
27  wire [8:0] index_ex;
28  assign index_ex = pc_ex[10:2];
29  always @(posedge clk) begin
30      if (!count) begin
31          bht[index_ex] <= bht[index_ex] << 1 | jump_ex;
32          if (jump_ex) begin
33              case (pht[index_ex][bht[index_ex]])
34                  NT: pht[index_ex][bht[index_ex]] <= T;
35                  T: pht[index_ex][bht[index_ex]] <= ST;
36                  ST: pht[index_ex][bht[index_ex]] <= ST;
37                  SNT: pht[index_ex][bht[index_ex]] <= NT;
38              endcase
39          end
40          else begin
41              case (pht[index_ex][bht[index_ex]])
42                  NT: pht[index_ex][bht[index_ex]] <= SNT;
43                  T: pht[index_ex][bht[index_ex]] <= NT;
44                  ST: pht[index_ex][bht[index_ex]] <= T;
45                  SNT: pht[index_ex][bht[index_ex]] <= SNT;
46              endcase
47          end
48      end

```


49 end

这里我为了方便且避免冲突，选择直接将 pc 低位映射到 bht 表。

当然，对 CPU 顶层模块需要一定修改，具体体现在 pc_mux 模块中。还要将分支信号合为一个 `jump_ex`。代码如下：

```

1  wire jump_ex;
2  assign jump_ex = br_ex | jal_ex | jalr_ex;
3  Mux4 #(.WIDTH(32)) pc_mux(
4      .mux_sr1(pc_add4_if),    // 预测不跳转
5      .mux_sr2(alu_ans_ex),    // 预测不跳转，但是实际跳转
6      .mux_sr3(pc_add4_ex),    // 预测跳转，但是实际不跳转
7      .mux_sr4(pc_target),     // 预测跳转
8      .mux_ctrl(pc_sel_ex),
9      .mux_out(pc_next)
10 );

```

pc 选择信号生成模块也要修改，预测不跳转但实际跳转时，需要改为选择 `alu_ans_ex`，即选择 alu 计算出来的跳转地址，并冲刷流水线；预测跳转但实际不跳转时，需要改为 `pc_add4_ex`，即跳转前的下一个指令，并冲刷流水线；预测不跳转时，选择 `pc_add4_if` 不变；预测跳转时，选择 `pc_target`，即从 BTB 表中取得的地址。代码如下：

```

1  always @(*) begin
2      if (~jump_guess_ex & (jal | jalr | br))
3          pc_sel = 2'b01;
4      else if (jump_guess_ex & ~(jal | jalr | br))
5          pc_sel = 2'b10;
6      else if (jump_guess_if)
7          pc_sel = 2'b11;
8      else
9          pc_sel = 2'b00;
10 end

```

冒险处理模块修改如下：

```

1 // flush
2 always @(*) begin
3     if (pc_sel_ex == 2'b01 || pc_sel_ex == 2'b10)
4         flush_id = 1'b1;
5     else
6         flush_id = 1'b0;
7     if ((pc_sel_ex == 2'b01 || pc_sel_ex == 2'b10)
8         || (rf_re0_id && rf_we_ex && (rf_ra0_id == rf_wa_ex) && rf_wd_sel_ex
9         == 2'b10)
10        || (rf_re1_id && rf_we_ex && (rf_ra1_id == rf_wa_ex) && rf_wd_sel_ex
11        == 2'b10))
12        flush_ex = 1'b1;
13     else
14         flush_ex = 1'b0;
15 end

```

全局历史预测

对应于 GHR.v 模块

写完局部历史预测后，全局历史预测就很简单了，同理，代码如下：

```

1 // 2bit 计数器状态
2 parameter NT = 2'b00; // 不跳
3 parameter T = 2'b01; // 跳
4 parameter ST = 2'b10; // 肯定跳
5 parameter SNT = 2'b11; // 肯定不跳
6
7 // 查询 PHT
8 wire [8:0] index_if;
9 assign index_if = pc_if[10:2];
10 assign jump_global_if = (pht[index_if][ghr] == T || pht[index_if][ghr] ==
11 ST);
12
13 // 更新 GHR 和 PHT
14 reg [2:0] count;
15 initial begin
16     count = 3'b000;
17 end
18 always @(posedge clk) begin
19     if (count)
20         count <= count - 1;
21     else if (flush_id & flush_ex) // 分支预测失败，冲刷流水线，停两周期
22         count <= 2;
23 end

```

```


22     else if (flush_ex & stall_if & stall_id)    // load-use 冒险, 停顿流水
        线, 停一周期
23         count <= 1;
24     end
25     wire [8:0] index_ex;
26     assign index_ex = pc_ex[10:2];
27     always @(posedge clk) begin
28         if (!count) begin
29             ghr <= (ghr << 1 | jump_ex);
30             if (jump_ex) begin
31                 case (pht[index_ex][ghr])
32                     NT: pht[index_ex][ghr] <= T;
33                     T: pht[index_ex][ghr] <= ST;
34                     ST: pht[index_ex][ghr] <= ST;
35                     SNT: pht[index_ex][ghr] <= NT;
36                 endcase
37             end
38             else begin
39                 case (pht[index_ex][ghr])
40                     NT: pht[index_ex][ghr] <= SNT;
41                     T: pht[index_ex][ghr] <= NT;
42                     ST: pht[index_ex][ghr] <= T;
43                     SNT: pht[index_ex][ghr] <= SNT;
44                 endcase
45             end
46         end
47     end

```

竞争预测

对应 CPHT.v 模块

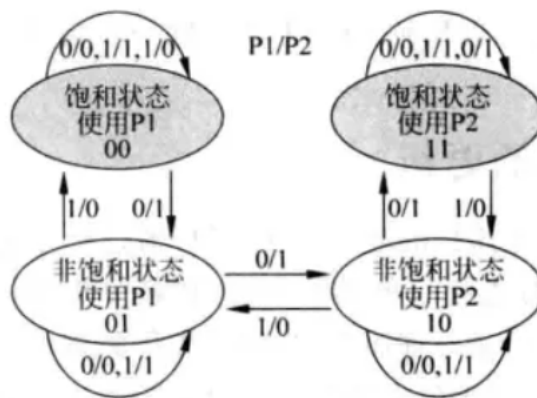局部历史预测和全局历史预测显然有可能产生冲突，所以需要有一个冲突处理策略，这里我们同样采用 2bit 感知机处理。设置状态编码为：00/听局部的，01/听全局的，10/肯定听全局的，11/肯定听局部的。状态转换如下图：



CPHT的状态转移图

代码也和前面的完全类似，如下：

```

1  // 2bit 计数器状态
2  parameter L = 2'b00;    // 局部对
3  parameter G = 2'b01;    // 全局对
4  parameter SG = 2'b10;   // 肯定是全局对
5  parameter SL = 2'b11;   // 肯定是局部对
6  reg [1:0] state;
7  reg [1:0] next_state;
8  assign jump_guess_if = (state == L || state == SL) ? jump_local_if :
   jump_global_if;
9  initial begin
10     state = 2'b00;
11 end
12 // 状态机
13 always @(*) begin
14     case (state)
15         G: begin
16             if (jump_local_ex == jump_ex && jump_global_ex != jump_ex)
17                 next_state = L;
18             else if (jump_local_ex != jump_ex && jump_global_ex ==
   jump_ex)
19                 next_state = SG;
20             else
21                 next_state = G;
22         end
23         L: begin
24             if (jump_local_ex == jump_ex && jump_global_ex != jump_ex)
25                 next_state = SL;
26             else if (jump_local_ex != jump_ex && jump_global_ex ==
   jump_ex)
27                 next_state = G;
28             else
29                 next_state = L;

```

```

30         end
31         SL: begin
32             if (jump_local_ex == jump_ex && jump_global_ex != jump_ex)
33                 next_state = SL;
34             else if (jump_local_ex != jump_ex && jump_global_ex ==
jump_ex)
35                 next_state = L;
36             else
37                 next_state = SL;
38         end
39         SG: begin
40             if (jump_local_ex == jump_ex && jump_global_ex != jump_ex)
41                 next_state = G;
42             else if (jump_local_ex != jump_ex && jump_global_ex ==
jump_ex)
43                 next_state = SG;
44             else
45                 next_state = SG;
46         end
47     endcase
48 end
49 always @ (posedge clk) begin
50     state <= next_state;
51 end

```

分支地址表

对应于 BTB.v 模块

对分支指令给出是否跳转的预测后还需要给出跳转地址，所以需要有一个 `btb` 表，表项代表某个 pc 的跳转地址。在 if 段给出预测的同时，查询 btb 表获得跳转目标地址；在 ex 段得到实际跳转结果时更新 btb 表。

对于 `jalr` 指令，由于跳转地址不确定，所以很不好处理。但因为大部分 jalr 指令都是 jal 后的函数返回指令，所以这里只考虑这类。维护一个栈 `RAS`，当 jal 跳转时，将 jal 所在的下一个指令地址压入栈，当碰到 jalr 时，将栈顶地址弹出作为目标地址。

因为要对 jalr 指令单独处理，所以需要将 BTB 的前两位作为 tag，用于区分 br/jal/jalr。

代码如下：

```

1     reg [33:0] btb[0:511]; // 多了两位 tag, 用于标识 br/jal/jalr
2     reg [9:0] temp;
3     initial begin
4         for (temp = 0; temp < 512; temp = temp + 1)
5             btb[temp] = 34'h0;

```

```

6   end
7   // 查询 BTB
8   wire [8:0] index_if;
9   assign index_if = pc_if[10:2];
10  // assign pc_target = btb[index_if][31:0];
11
12  // RAS, 用于 jalr 指令
13  reg [31:0] ras[0:511];
14  reg [9:0] ras_top;
15  initial begin
16      ras_top = 10'b0;
17      for (temp = 0; temp < 512; temp = temp + 1)
18          ras[temp] = 32'h0;
19  end
20
21  // 查询 RAS
22  always @(*) begin
23      if (btb[index_if][33:32] == 2'b10)
24          pc_target = ras[ras_top - 1];
25      else
26          pc_target = btb[index_if][31:0];
27  end
28
29  // 更新 RAS
30  always @(posedge clk) begin
31      if (jal_ex) begin
32          ras[ras_top] <= pc_add4_ex;
33          ras_top <= ras_top + 1;
34      end
35      else if (jalr_ex) begin
36          ras_top <= ras_top - 1;
37      end
38  end
39
40  // 更新 BTB
41  wire [8:0] index_ex;
42  assign index_ex = pc_ex[10:2];
43  always @(posedge clk) begin
44      if (pc_sel_ex == 2'b01)
45          btb[index_ex][31:0] <= pc_next;
46      if (jal_ex)
47          btb[index_ex][33:32] <= 2'b01;
48      else if (jalr_ex)
49          btb[index_ex][33:32] <= 2'b10;
50      else
51          btb[index_ex][33:32] <= 2'b00;

```

正确率统计

对应于 `Count.v` 模块

应实验要求，另外添加了一个统计模块，在 `ex` 段统计分支指令预测的正确个数和错误个数，代码如下：

```


1  reg [7:0] suc;
2  reg [7:0] fail;
3  always @(posedge clk) begin
4      if (rst) begin
5          suc <= 0;
6          fail <= 0;
7      end
8      else if (inst_ex[6:0] == 7'b1100011 || inst_ex[6:0] == 7'b1101111 ||
inst_ex[6:0] == 7'b1100111) begin
9          if (jump_guess_ex == jump_ex)
10             suc <= suc + 1;
11         else
12             fail <= fail + 1;
13     end
14 end
15 endmodule

```

实验结果

指令测试


上板结果如下图：

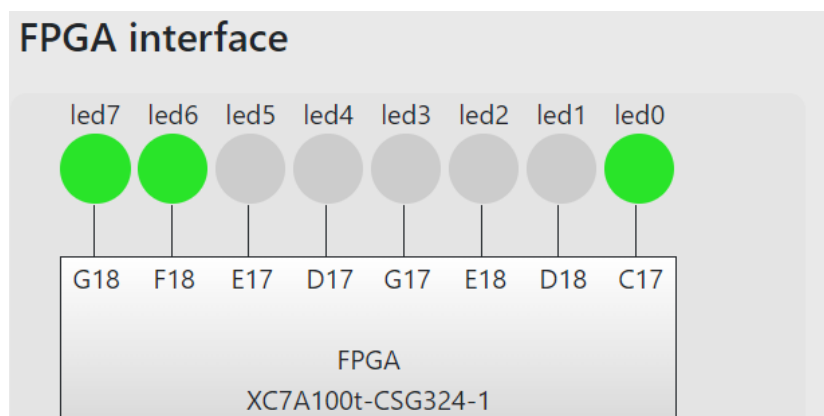


led0 亮，测试通过。

分支测试

用矩阵乘法程序测试，第一次运行，仿真结果如下图：

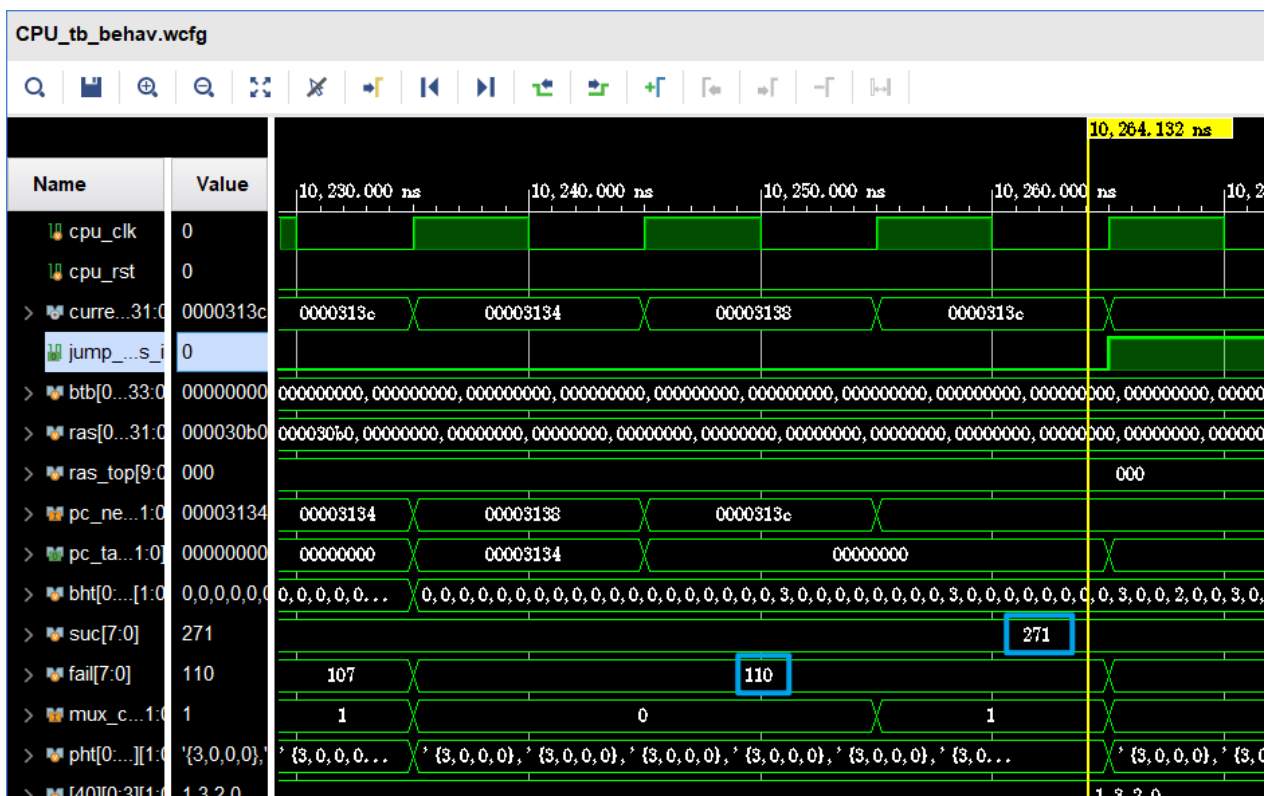

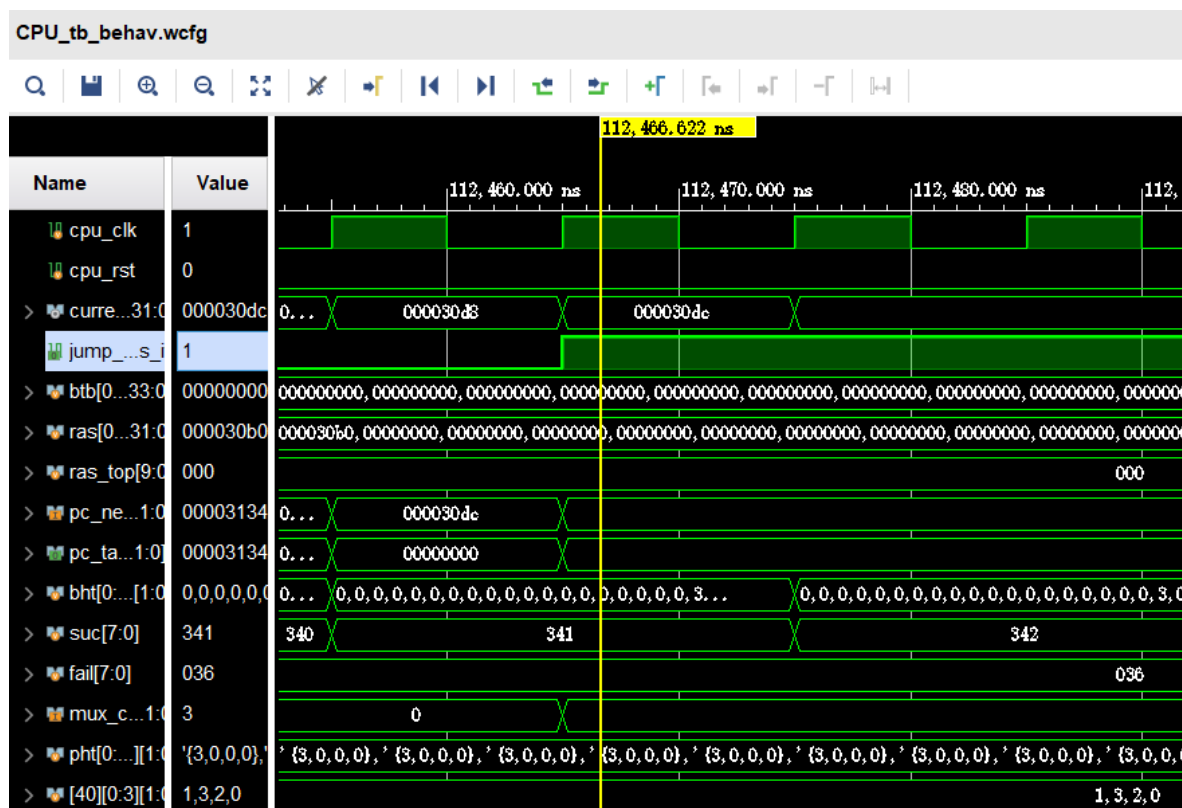可以看出，程序跑通了，预测成功 271 次，失败 110 次，正确率约为 71%，多次训练后结果如下图：



预测成功 341 次，失败 36 次，正确率达到了 90%

实验总结

- 必做指令集扩展没啥难度，半天搞定；分支预测部分有难度，写了两天。
- 为每一个 pc 都提供 btb 表太暴力太奢侈了，虽然预测成功率高，但耗费资源太多，有很大优化空间，可以设计哈希函数映射
- 再见了 cod lab!