

Lab1 report

实验目的与内容

实验目的

- 掌握算术逻辑单元 (ALU) 的功能
- 掌握数据通路和有限状态机的设计方法
- 掌握组合电路和时序电路，以及参数化、结构化的 Verilog 描述方法

实验内容

1. 算术逻辑单元 (ALU) 及测试：


- ① 设计两个操作数的 ALU 模块，实现包括加、减、大小比较、左移或右移等功能，并可进行溢出判断。
- ② 设计 ALU 测试模块，可通过分时复用依次输入两操作数和操作类型，调用 ALU 模块进行计算并返回结果。

2. ALU应用：计算斐波那契—卢卡斯数列 (FLS)


- ① 设计 FLS 模块，调用 ALU 实现 FLS 数列的计算，可通过分时复用输入初始两项和操作模式，通过按钮得到数列的下一项。
- ② 设计实现工作模式的动态改变，即在任意时刻都可以通过按钮和开关改变 FLS 的工作模式，继续按按钮即可得到新工作模式下的数列下一项。

逻辑设计

底层模块的框图

 

数据通路

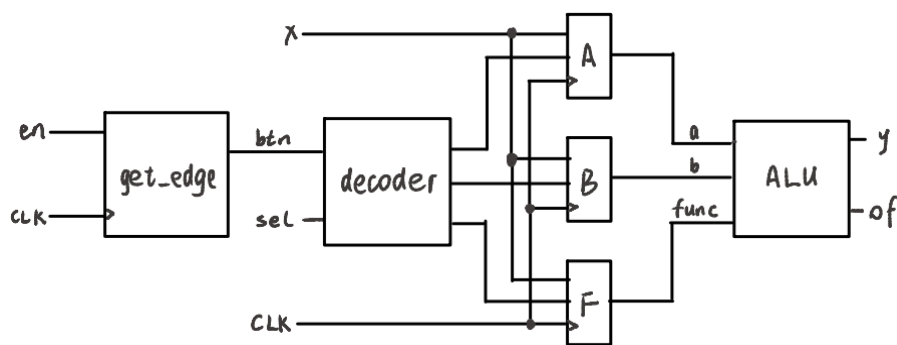

核心代码

h5 alu 模块

```

1  y = a + b; //加法
2  of = (a[WIDTH-1] == b[WIDTH-1]) && (a[WIDTH-1] != y[WIDTH-1]); //溢出判断
3
4  y = a - b; //减法
5  of = (a[WIDTH-1] != b[WIDTH-1]) && (a[WIDTH-1] != y[WIDTH-1]); //溢出判断
6
7  y = (a[WIDTH-1] == b[WIDTH-1]) ? (a < b) : a[WIDTH-1]; // 有符号小于

```

h5 取按钮边沿

```

1  //取一周期的开关脉冲
2  reg temp1, temp2;
3  always @(posedge clk) temp1 <= en;
4  always @(posedge clk) temp2 <= temp1;
5  assign btn = temp1 & (~temp2);
6  endmodule

```

h5 分时复用

```

1  always @(posedge clk) begin
2      if (ena) begin
3          a <= x;
4          b <= 6'b0;
5          func <= 4'b0;
6      end
7      else if (enb) begin
8          a <= a;
9          b <= x;
10         func <= 4'b0;
11     end

```


```

12     else if (enf) begin
13         a <= a;
14         b <= b;
15         func <= x[3:0];
16     end
17     else begin
18         a <= a;
19         b <= b;
20         func <= func;
21     end
22 end


```

FLS

数据通路

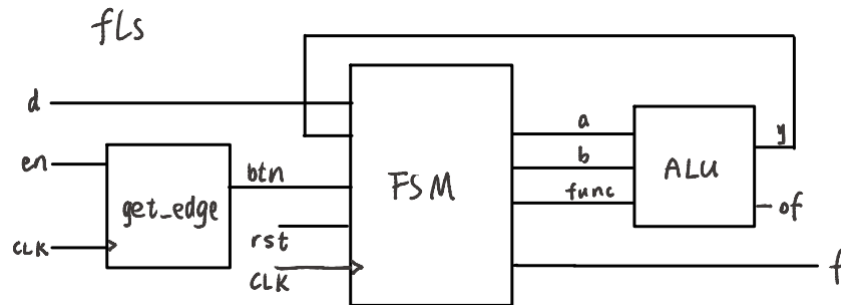

状态机

 

核心代码

h5 状态机

```

1 // 状态定义
2 parameter LOADA = 2'h0, LOADB = 2'h1, LOADF = 2'h2, CALCUL = 2'h3;
3 reg [1:0] current_state, next_state;
4
5 // current_state
6 always @(posedge clk or posedge rst) begin

```

```

7      if (rst)
8          current_state <= LOADA;
9      else
10         current_state <= next_state;
11     end
12
13     // next_state
14     always @(*) begin
15         case (current_state)
16             LOADA: begin
17                 if (btn)
18                     next_state <= LOADB;
19                 else
20                     next_state <= LOADA;
21             end
22             LOADB: begin
23                 if (btn)
24                     next_state <= LOADF;
25                 else
26                     next_state <= LOADB;
27             end
28             LOADF: begin
29                 if (btn)
30                     next_state <= CALCU;
31                 else
32                     next_state <= LOADF;
33             end
34             CALCU: begin
35                 if (btn)
36                     next_state <= CALCU;
37                 else
38                     next_state <= LOADF;
39             end
40             default: next_state <= LOADA;
41         endcase
42     end
43
44     // output
45     always @(posedge clk or posedge rst) begin
46         if (rst) begin
47             func <= 4'b0;
48             fa <= 7'b0;
49             fb <= 7'b0;
50             f <= 7'b0;
51         end

```

```

52     else begin
53         case (next_state)
54             LOADA: begin
55                 func <= 4'b0;
56                 fa <= d;
57                 fb <= 7'b0;
58                 f <= 7'b0;
59             end
60             LOADB: begin
61                 func <= 4'b0;
62                 fa <= fa;
63                 fb <= d;
64                 f <= fa;
65             end
66             LOADF: begin
67                 func <= d[3:0];
68                 fa <= fa;
69                 fb <= fb;
70                 f <= fb;
71             end
72             CALCU: begin
73                 func <= func;
74                 fa <= fb;
75                 fb <= outcome;
76                 f <= fb;
77             end
78             default: begin
79                 func <= 4'b0;
80                 fa <= 7'b0;
81                 fb <= 7'b0;
82                 f <= 7'b0;
83             end
84         endcase
85     end
86 end

```

仿真结果与分析

alu_tb

波形图




解释

加法运算， $a = 010100(20)$ ， $b = 011110(30)$ ， $func = 0000$ ；

运算结果为 $y = 110010(-14)$ ， $of = 1$ ，溢出。

f1s_tb

波形图

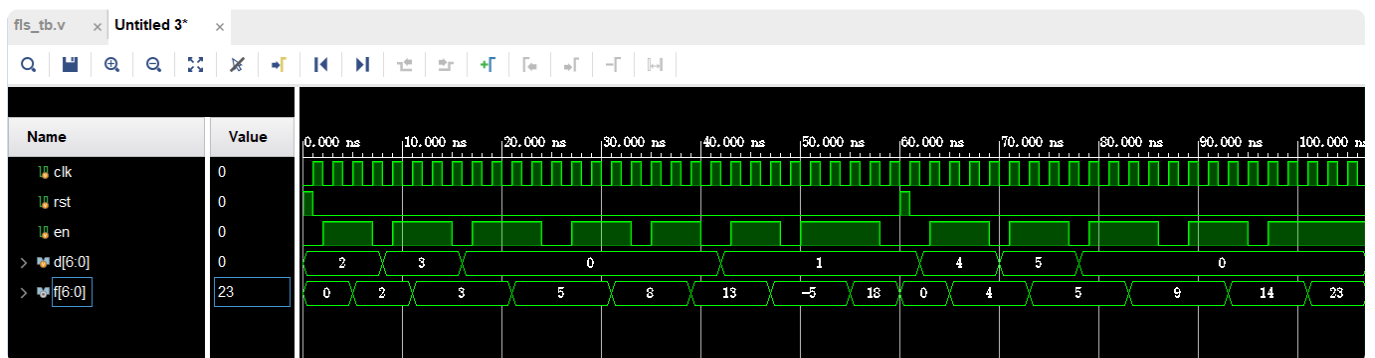

解释


初始两项为 $f1 = 2$ ， $f2 = 3$ ，工作模式为加法，随着按钮依次输出后面的项 5，8，13；

更改工作模式为减法，随着按钮输出后面的项 -5，18；


清零，开始新的工作。

电路设计与分析

ALU

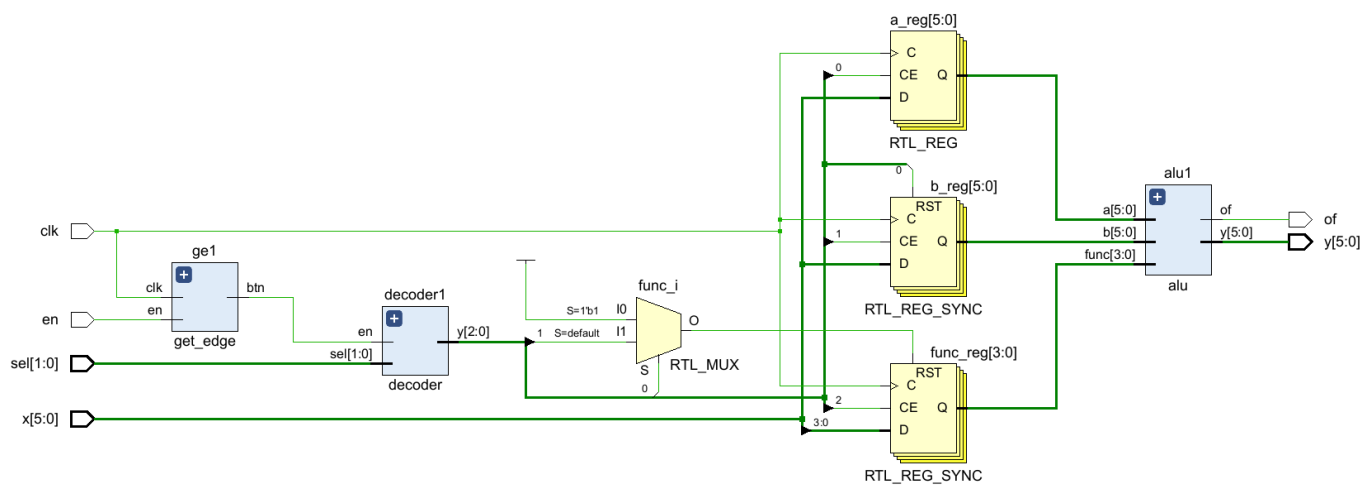


FLS

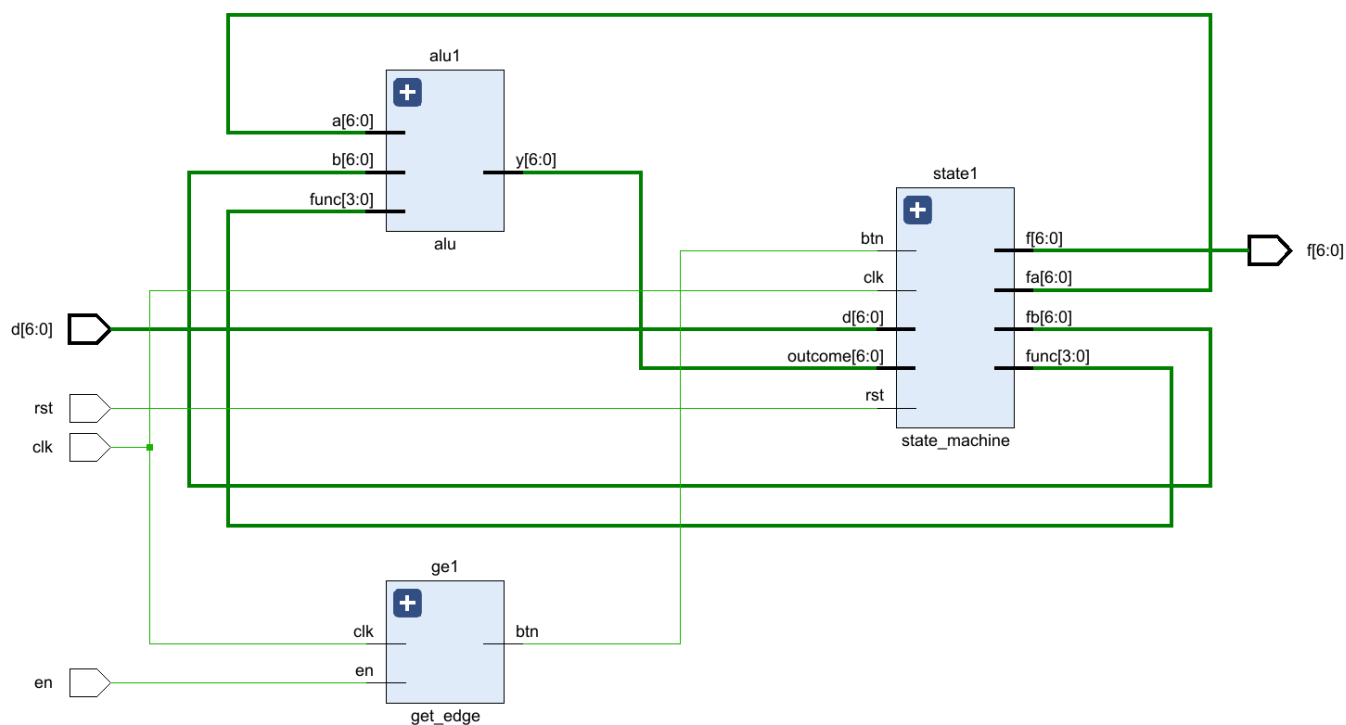

“

因为原本生成的 RTL 电路太复杂，不方便截图展示，所以把状态机封装为一个模块，其实上面这张图与设计的数据通路是一致的

state_machine

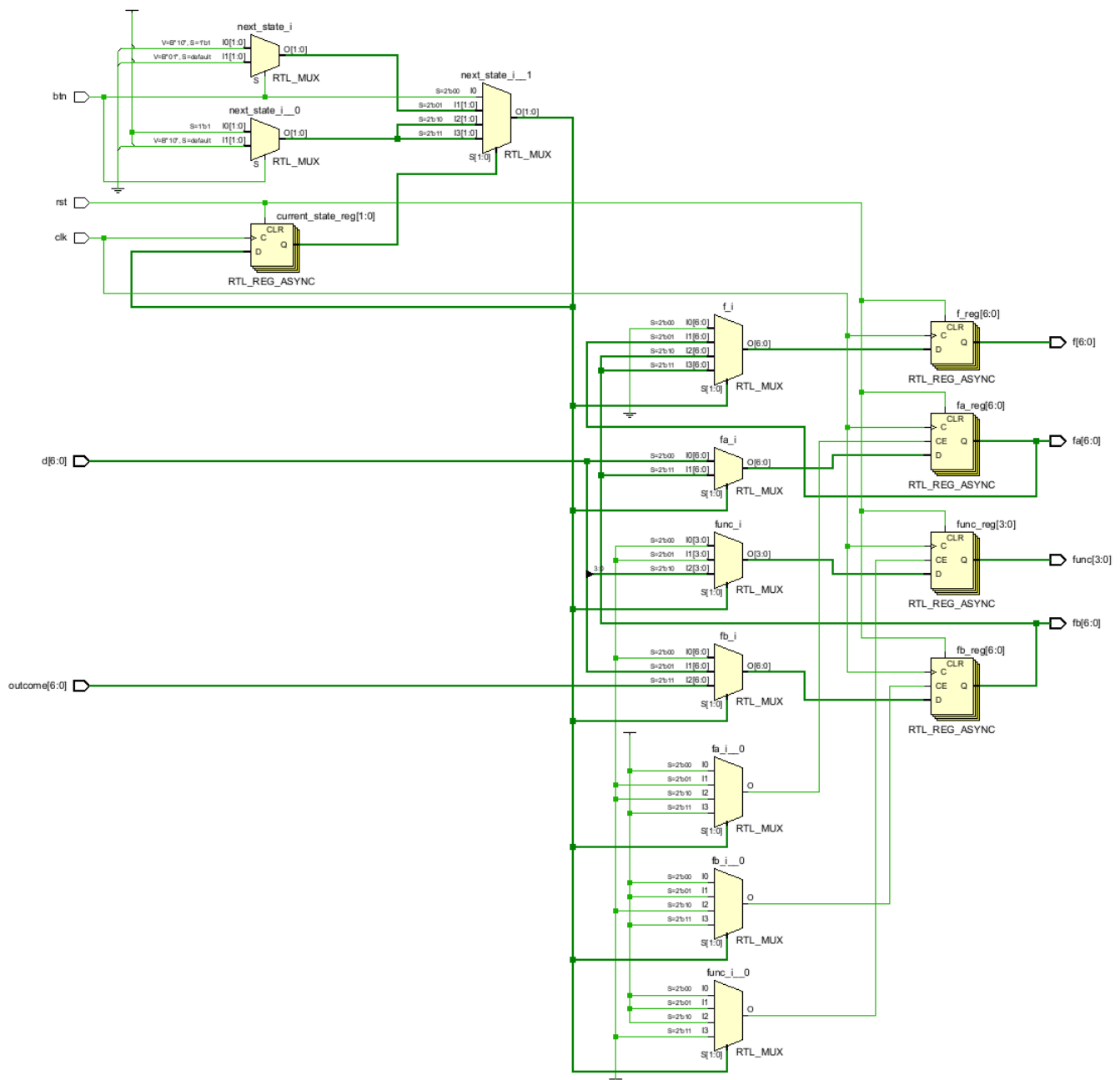

总结

收获

- 锻炼了 verilog 代码能力
- 熟悉了 vivado 的使用
- 复习了状态机的设计与三段式写法

体验与建议

难度中等，无建议